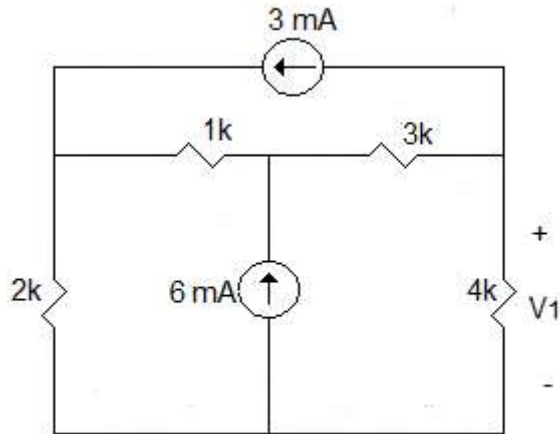



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

TAREA No. 4


1. Analiza el siguiente circuito mediante el método de mallas y encuentra V_1 .



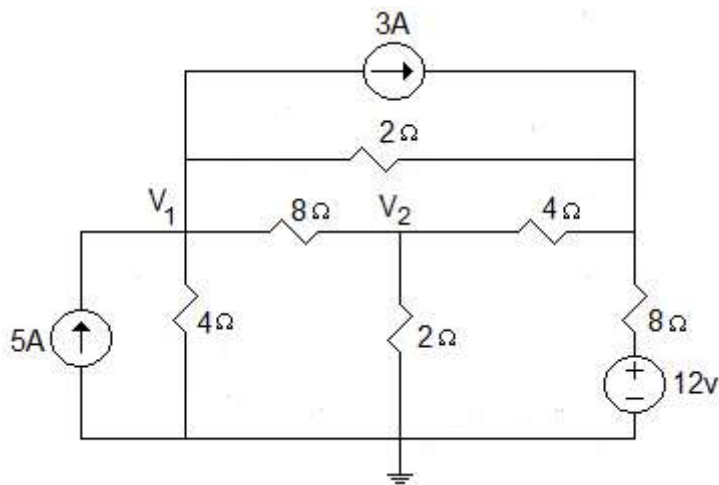2. Encuentra V_1 y V_2 mediante el método de mallas.



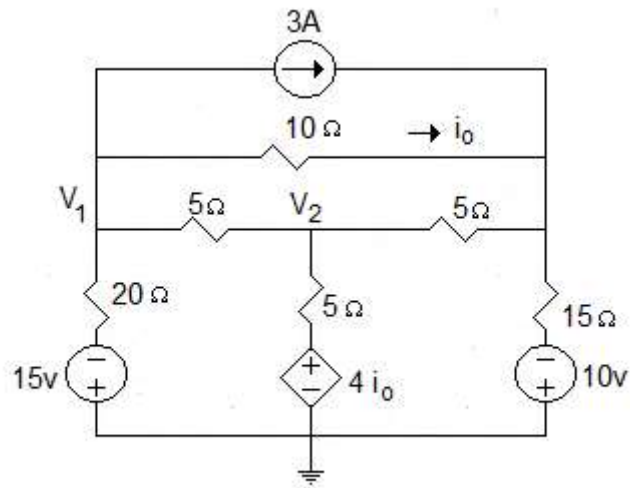3. Calcula los voltajes V_1 y V_2 mediante el método de mallas. V_1 se mide desde el nodo que indica V_1 hasta tierra, V_2 se mide desde el nodo donde se indica V_2 hasta tierra.



4. Analiza mediante el método de mallas y encuentra i_o .

