

Malla: $3.3k(i_1 - i_2) + 10k(i_1 - i_3) - 5V = 0$

$13.3k i_1 - 3.3k i_2 - 10k i_3 = 5 \rightarrow E_c (1)$

Malla: $3.3k i_2 + 1k(i_2 - i_4) + 10 + 3.3k(i_2 - i_1) = 0$

$-3.3k i_1 + 7.6k i_2 - 1k i_4 = -10 \rightarrow E_c (2)$

Malla: $10k(i_3 - i_1) - 10 + 1.5k(i_3 - i_4) + 2.2k(i_3 - i_5) + 8.2k i_3 = 0$

$-10k i_1 + 21.9k i_3 - 1.5k i_4 - 2.2k i_5 = 10 \rightarrow E_c (3)$

Malla: $1k(i_4 - i_2) + 5 + 1.5k(i_4 - i_3) = 0$

$-1k i_2 - 1.5k i_3 + 2.5k i_4 = -5 \rightarrow E_c (4)$

Malla: $-5 + 2.2k i_5 + 2.2k(i_5 - i_3) = 0$

$-2.2k i_3 + 4.4k i_5 = 5 \rightarrow E_c (5)$

De $E_c (5)$

$4.4k i_5 = 5 + 2.2k i_3$

$i_5 = \frac{5}{4.4k} + \frac{2.2}{4.4} i_3$

De $E_c (4)$

$2.5k i_4 = -5 + 1k i_2 + 1.5k i_3$

$i_4 = -\frac{5}{2.5k} + \frac{1}{2.5} i_2 + \frac{1.5}{2.5} i_3$

$13.3k i_1 - 3.3k i_2 + 10k i_3 = 5 \rightarrow E_c (1)$

$-3.3k i_1 + 7.6k i_2 - 1k \left(-\frac{5}{2.5k} + \frac{1}{2.5} i_2 + \frac{1.5}{2.5} i_3 \right) = -10$

$-3.3k i_1 + 7.6k i_2 + \frac{5}{2.5} - \frac{1k}{2.5} i_2 - \frac{1.5k}{2.5} i_3 = -10$

$-3.3k i_1 + 7.2k i_2 - \frac{1.5k}{2.5} i_3 = -12 \rightarrow E_c (6)$

$-10k i_1 + 21.9k i_3 - 1.5k \left(-\frac{5}{2.5k} + \frac{1}{2.5} i_2 + \frac{1.5}{2.5} i_3 \right)$

$-2.2k \left(\frac{5}{4.4k} + \frac{2.2}{4.4} i_3 \right) = 10$

$$-104i_1 + 21.9ki_3 + 3 - \frac{1.54}{2.5}i_2 - \frac{2.254}{2.5}i_3 - \frac{11}{4.9} - \frac{9.844}{4.9}i_3 = 10$$

$$-104i_1 - 600i_2 + 704i_3 = 9.24 \rightarrow E_c (7) \quad i_1 = 0.57mA$$

$$13.34i_1 - 3.34i_2 - 104i_3 = 5 \rightarrow E_c (1) \quad i_2 = -1.34mA$$

$$-3.34i_1 + 7.74i_2 - 600i_3 = -12 \rightarrow E_c (6) \quad i_3 = 0.7mA$$

$$i_5 = \frac{5}{4.94} + \frac{2.2}{4.9}(0.7mA) = 1.33mA$$

$$i_4 = -\frac{5}{2.54} + \frac{2}{5}(-1.34mA) + \frac{3}{5}(0.7mA) = -7.11mA$$

$$V_{R1} = (8.74)i_3 = (8.74)(0.7mA) = 5.74V$$

$$V_{R2} = 104(i_3 - i_1) = 104(0.13mA) = 1.3V$$

$$V_{R3} = 1.54(i_3 - i_4) = 1.54(2.81mA) = 4.21V$$


$$V_{R4} = 2.24(i_5 - i_3) = 2.24(0.63mA) = 1.38V$$

$$V_{R5} = 3.34(i_1 - i_2) = 3.34(1.91mA) = 6.3V$$

$$V_{R6} = 14(i_2 - i_4) = 14(0.77mA) = 0.77V$$

$$V_{R7} = (2.74)i_5 = 2.74(1.33mA) = 3.59V$$
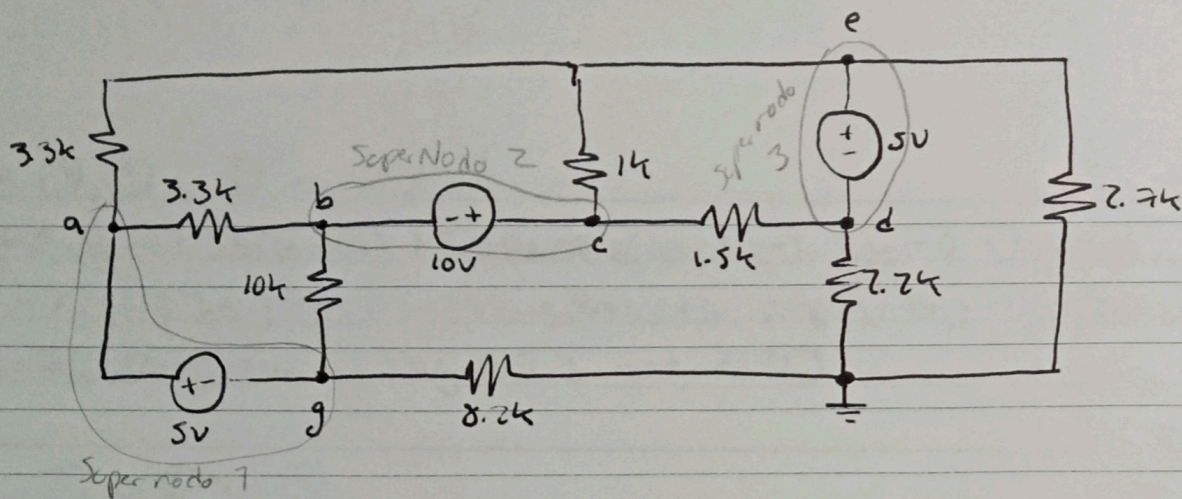
$$V_{R8} = (3.34)i_2 = 3.34(-1.34mA) = -4.4V$$



Super-nodo 1: $\frac{V_a - V_e}{3.3k} + \frac{V_a - V_b}{3.3k} + \frac{V_g - V_b}{10k} + \frac{V_g}{8.2k} = 0$

$$V_a - V_e + V_a - V_b + 0.33V_g - 0.33V_b + 0.4V_g = 0$$

$$2V_a - 1.3V_b - V_e + 0.47V_g = 0 \rightarrow E_c \text{ (1)}$$

Super-nodo 2: $\frac{V_b - V_a}{3.3k} + \frac{V_b - V_g}{10k} + \frac{V_c - V_e}{1k} + \frac{V_c - V_d}{1.5k} = 0$

$$V_b - V_a + 0.33V_b - 0.33V_g + 3.3V_c - 3.3V_e + 2.2V_c - 2.2V_d = 0$$

$$-V_a + 1.33V_b + 5.5V_c - 2.2V_d - 3.3V_e - 0.33V_g = 0 \rightarrow E_c \text{ (2)}$$

Super-nodo 3: $\frac{V_d - V_c}{1.5k} + \frac{V_d}{2.2k} + \frac{V_e}{2.2k} + \frac{V_e - V_c}{1k} + \frac{V_c - V_a}{3.3k} = 0$

$$2.2V_d - 2.2V_c + 1.5V_d + 1.2V_e + 3.3V_c - 3.3V_a + V_e - V_a = 0$$

$$-V_a - 5.5V_c + 3.7V_d + 5.5V_e = 0 \rightarrow E_c \text{ (3)}$$

$$V_a - V_g = 5$$

$$V_a = 5 + V_g \rightarrow E_c \text{ (4)}$$

$$V_c - V_b = 10$$

$$V_b = V_c - 10 \rightarrow E_c \text{ (5)}$$

$$V_e - V_d = 5$$

$$V_e = 5 + V_d \rightarrow E_c \text{ (6)}$$

$$V_d = V_e - 5$$

Sust (4) y (5) en (7)

$$2(5 + V_g) - 1.3(V_c - 10) - V_e + 0.47V_g = 0$$

$$10 + 2V_g - 1.3V_c + 13 - V_e + 0.47V_g = 0$$

$$-1.3V_c - V_e + 2.47V_g = -23 \rightarrow E_c \text{ (7)}$$

Sust. (4), (5) y (6) en (7)

$$-5 - V_g + 1.33(V_c - 10) + 5.5V_c - 2.2(V_c - 5) - 3.3V_e - 0.33V_g = 0$$

$$-5 - V_g + 1.33V_c - 13.3 + 5.5V_c - 2.2V_e + 11 - 3.3V_e - 0.33V_g = 0$$

$$6.83V_c - 5.5V_e - 1.33V_g = 7.3 \rightarrow E_c (8)$$

Sust. (4) y (6) en (3)

$$-5 - V_g - 5.5V_c + 3.7(V_c - 5) + 5.5V_e = 0$$

$$\rightarrow -5 - V_g - 5.5V_c + 3.7V_e - 18.5 + 5.5V_e = 0$$

$$-5.5V_c + 9.2V_e - V_g = 23.5 \rightarrow E_c (9)$$

$$-1.3V_c - V_e + 2.47V_g = -23$$

$$V_c = 7.44 \text{ V}$$

$$6.83V_c - 5.5V_e - 1.33V_g = 7.3$$

$$V_e = 3.78 \text{ V}$$

$$-5.5V_c + 9.2V_e - V_g = 23.5$$

$$V_g = -6.6 \text{ V}$$

$$V_a = 5 - 6.6 \text{ V} = -1.6 \text{ V}$$

$$V_b = 7.44 - 10 = -2.56 \text{ V}$$

$$V_d = 3.78 - 5 = -1.22 \text{ V}$$