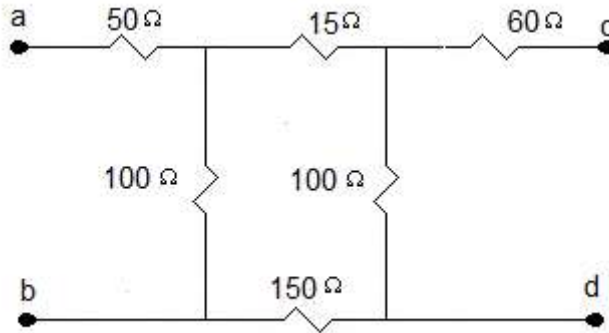



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

TAREA No. 3


1. Encuentra la resistencia equivalente en las terminales: a) a – b y b) c – d.




2. Encuentra la corriente I_o .

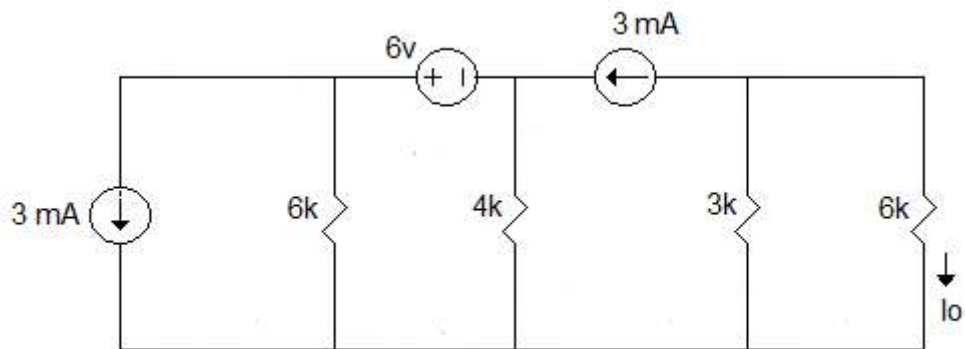

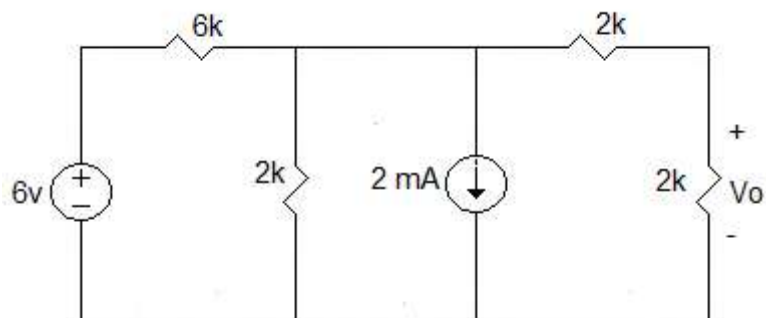
3. Primero encuentre V_o , con ese resultado encuentre todos los voltajes y corrientes en el resto del circuito.



4. Encuentra el voltaje V_o .

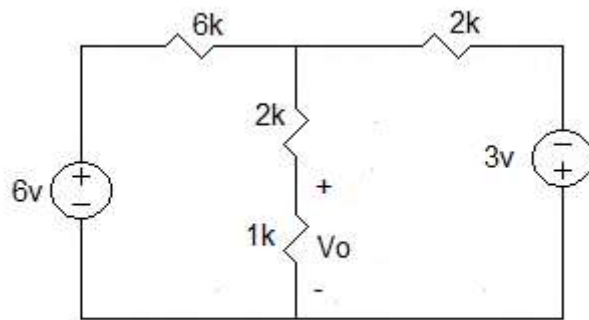

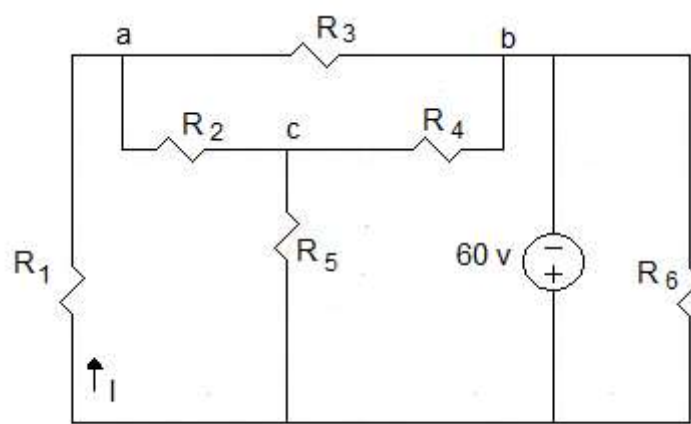5. Encuentra I en el siguiente circuito. Todas las resistencias son de 4.5k



6. Calcula V_o

