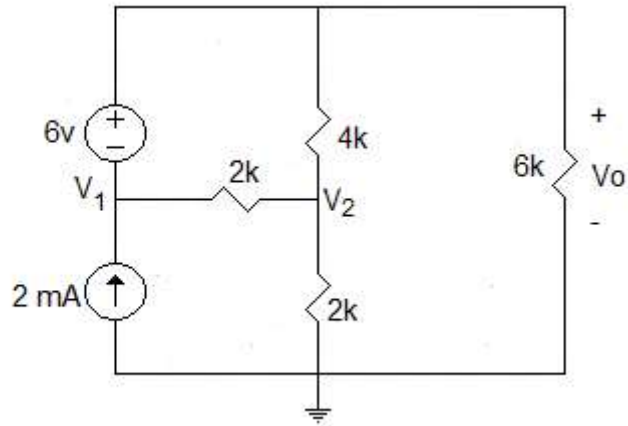



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

TAREA No. 5


1. Analiza el siguiente circuito mediante el método de nodos y encuentra V_o .



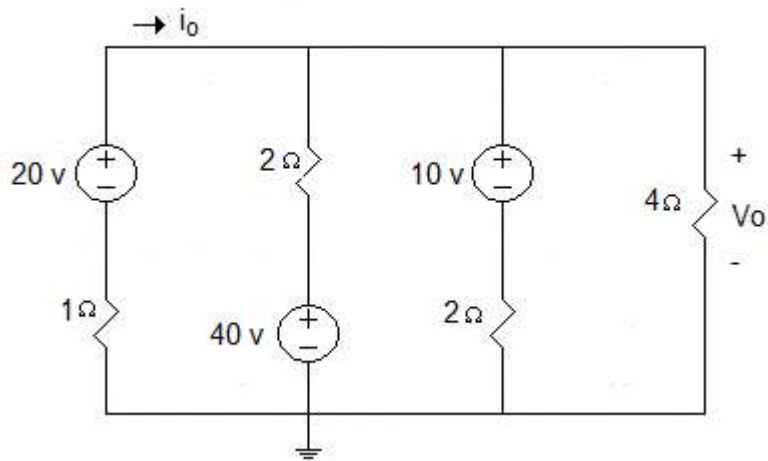2. Comprueba el ejercicio 1 analizando con el método de superposición.
3. Encuentra V_o e i_o mediante el método de nodos y comprueba tus resultados por medio de superposición.



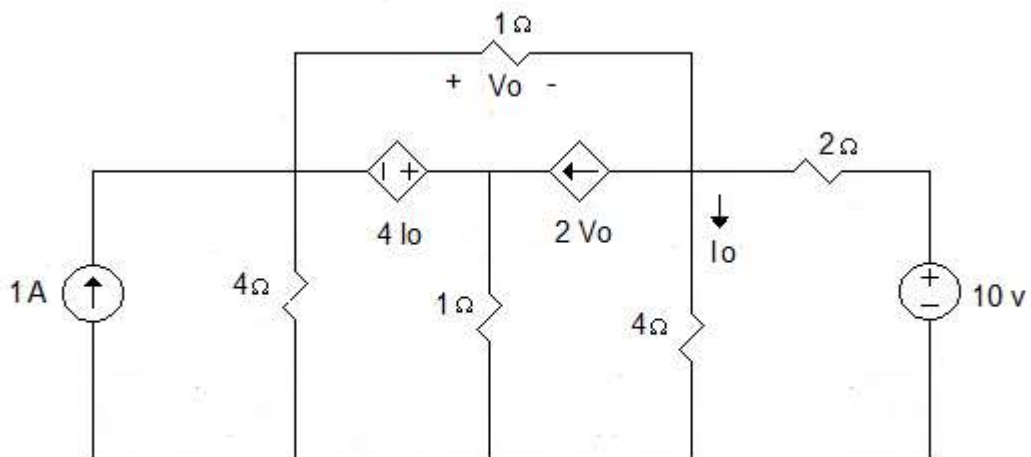4. Analiza el siguiente circuito con el método de nodos y encuentra V_o e I_o .



5. Analiza el siguiente circuito con el método de superposición y encuentra V_o .

