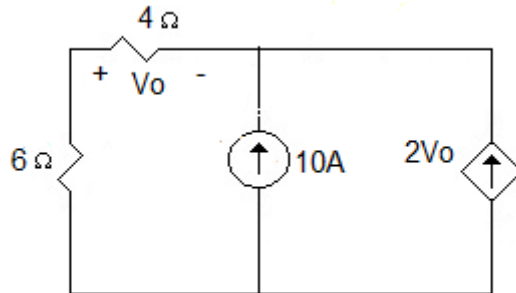



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

TAREA No. 1


1. Encuentre V_o en el siguiente circuito y la potencia en cada uno de los elementos.



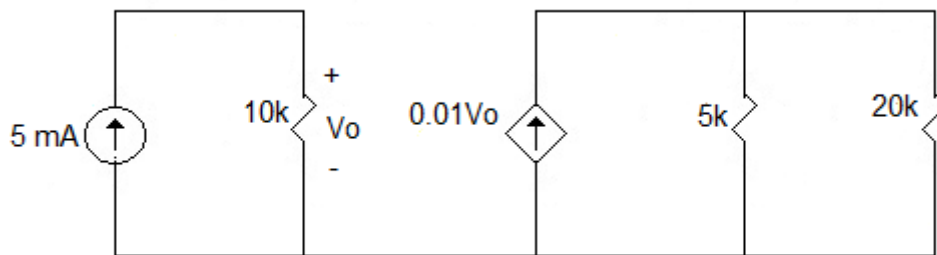
2. Para la red de la figura encuentra las corrientes y los voltajes asociados a cada elemento. Encuentra la potencia en cada uno de los elementos.



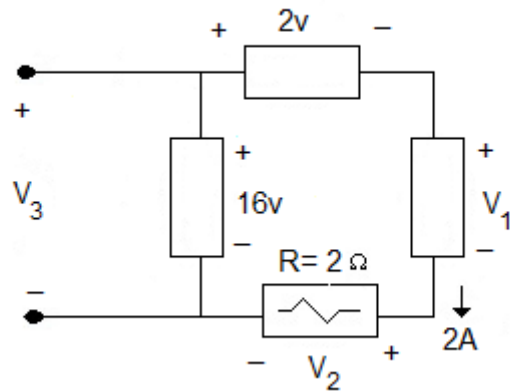3. Encuentra los voltajes desconocidos en el siguiente circuito.



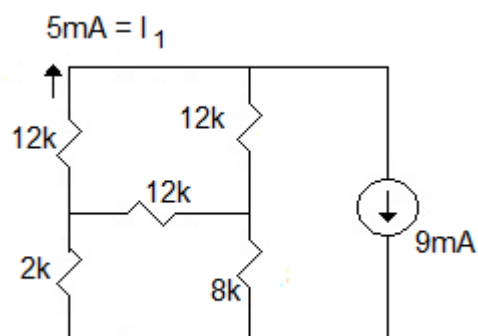4. Encuentra las corrientes en cada una de las resistencias en el siguiente circuito.



5. Si $I_o = 4 \text{ mA}$ encuentra las corrientes en cada uno de los elementos del siguiente circuito.

