

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA



Casa abierta al tiempo

Práctica 4

Respuesta de un Sistema de Primer Orden

Profesor

María del Pilar Granados Trejo



Alumno

Martínez Buenrostro Jorge Rafael


Materia

Circuitos Eléctricos 1


Parte a

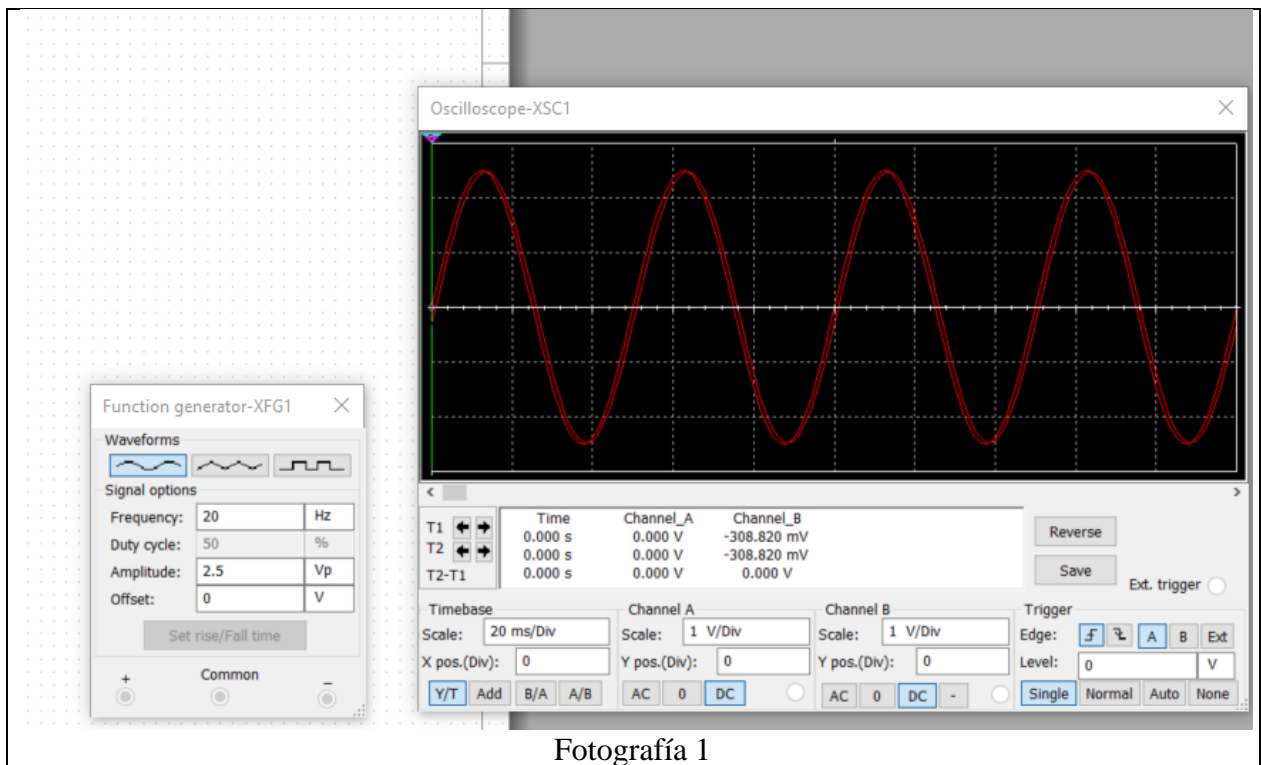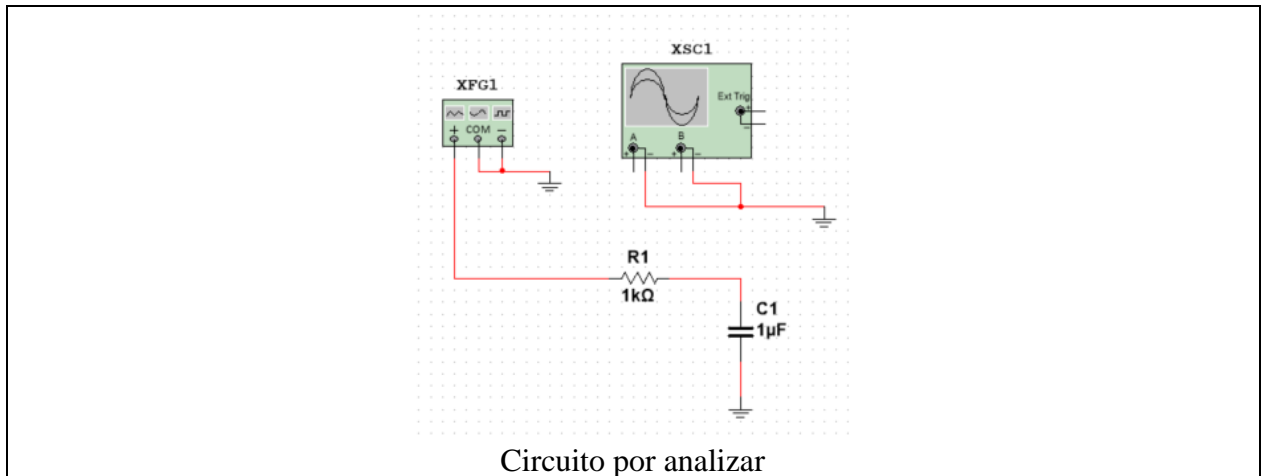


Fotografía 1

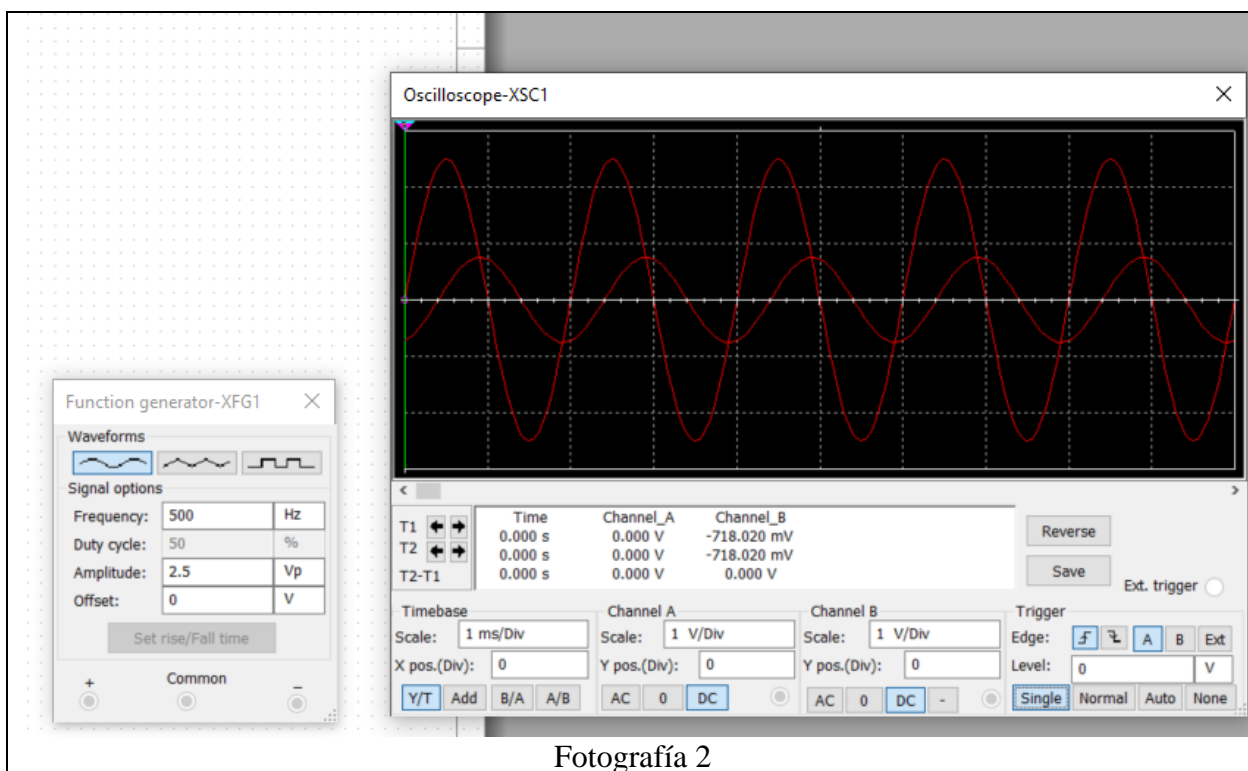


Fotografía 2

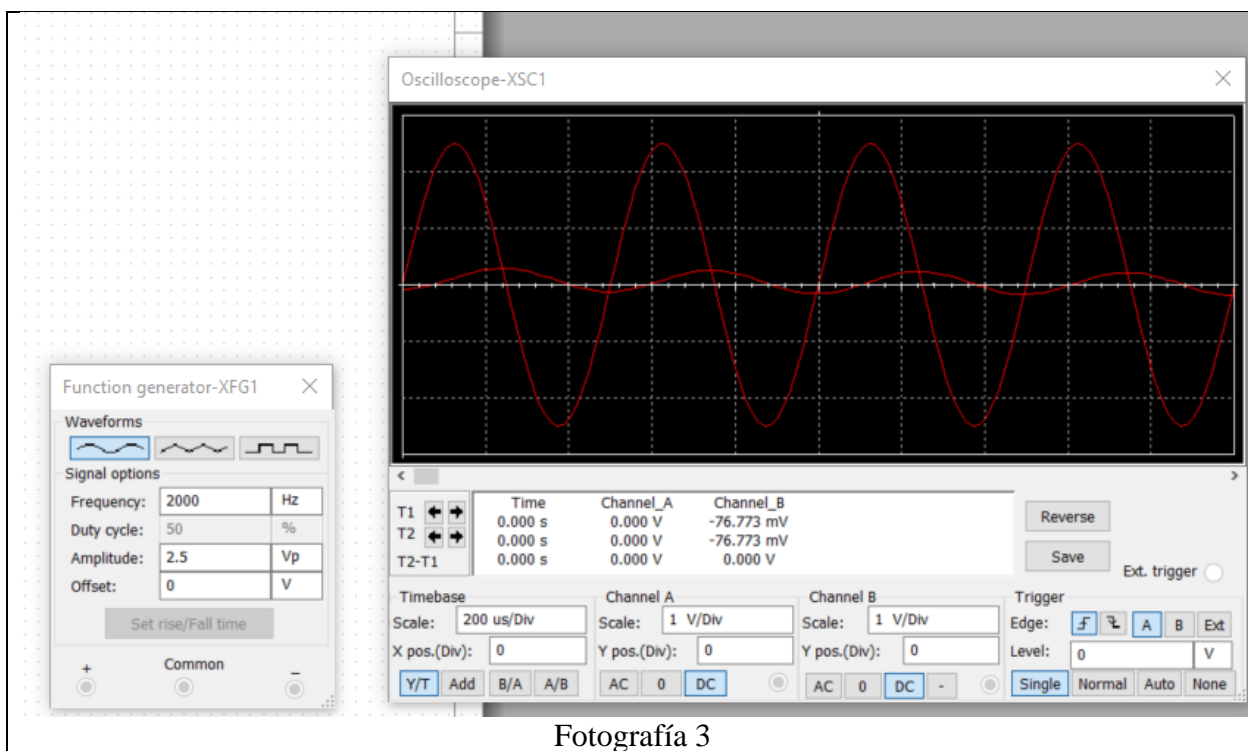



Fotografía 3

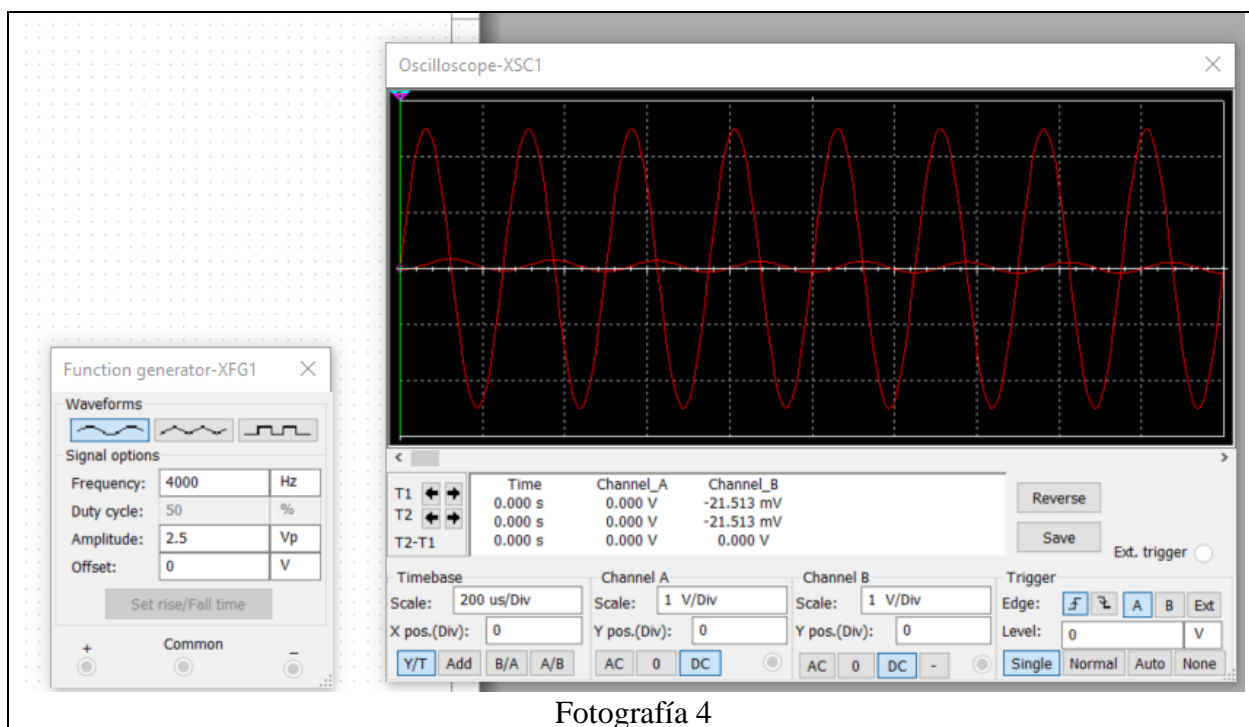


Fotografía 4

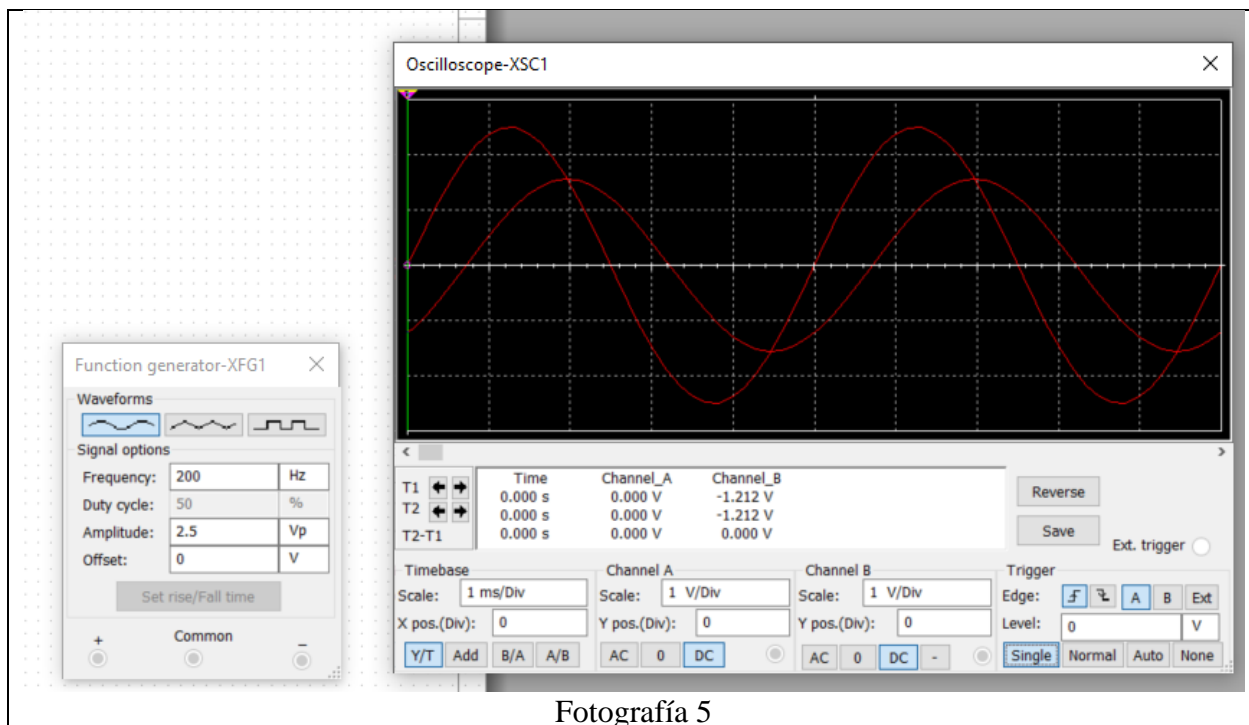


Fotografía 5

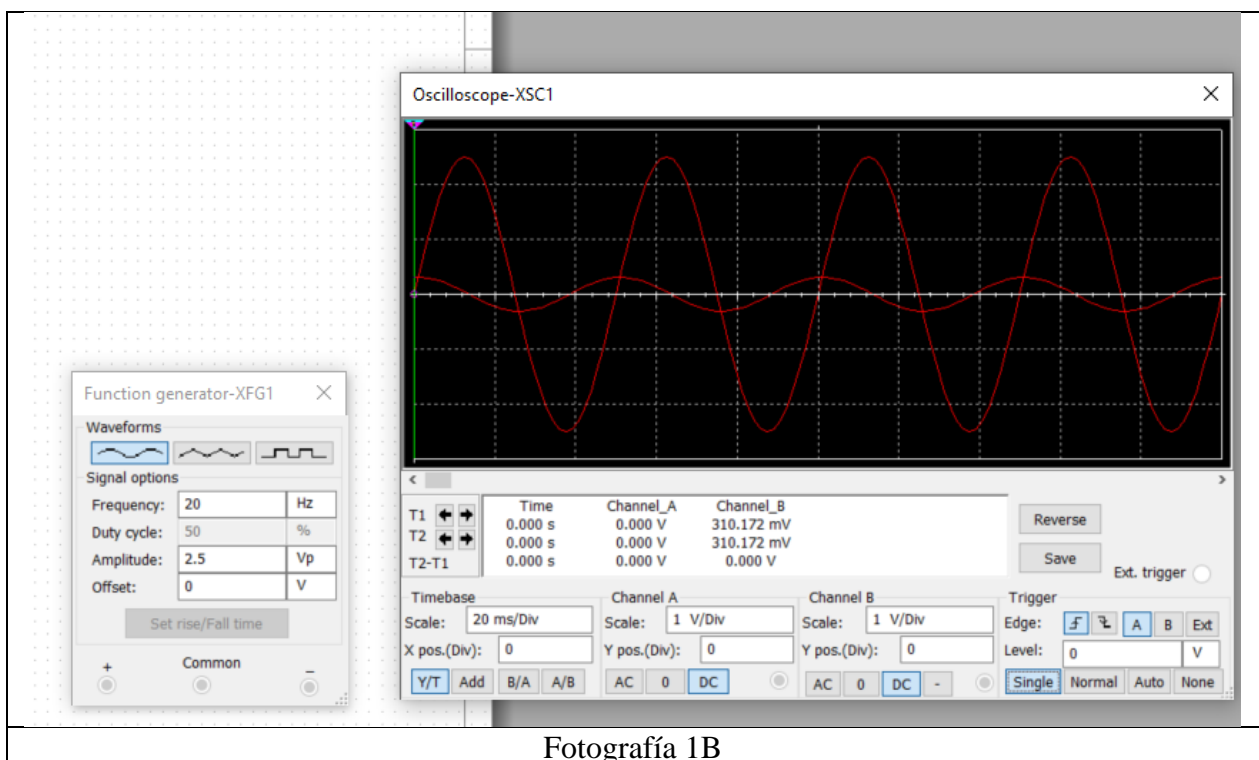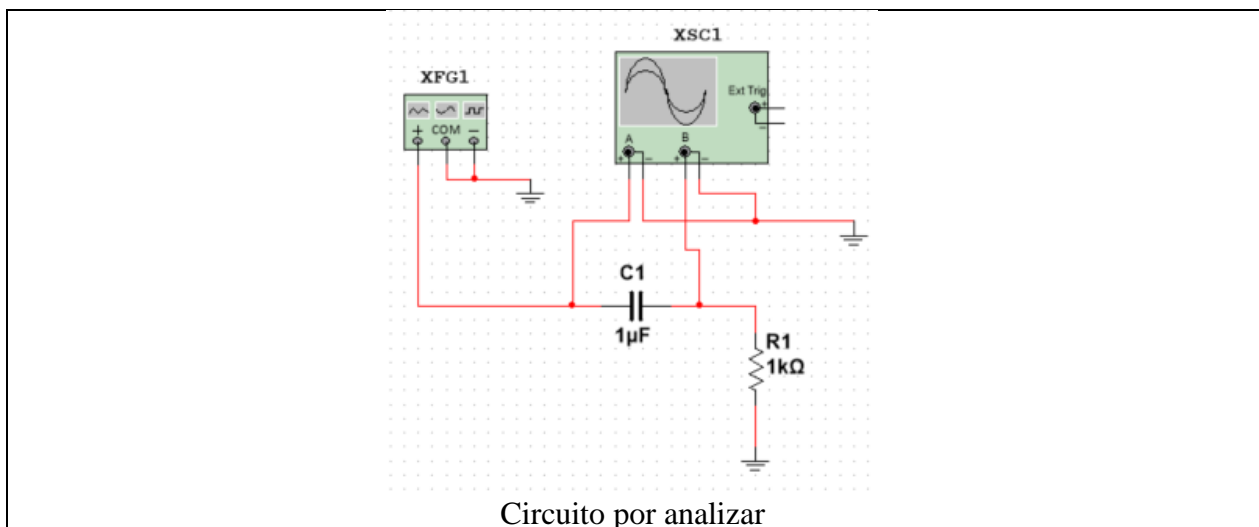


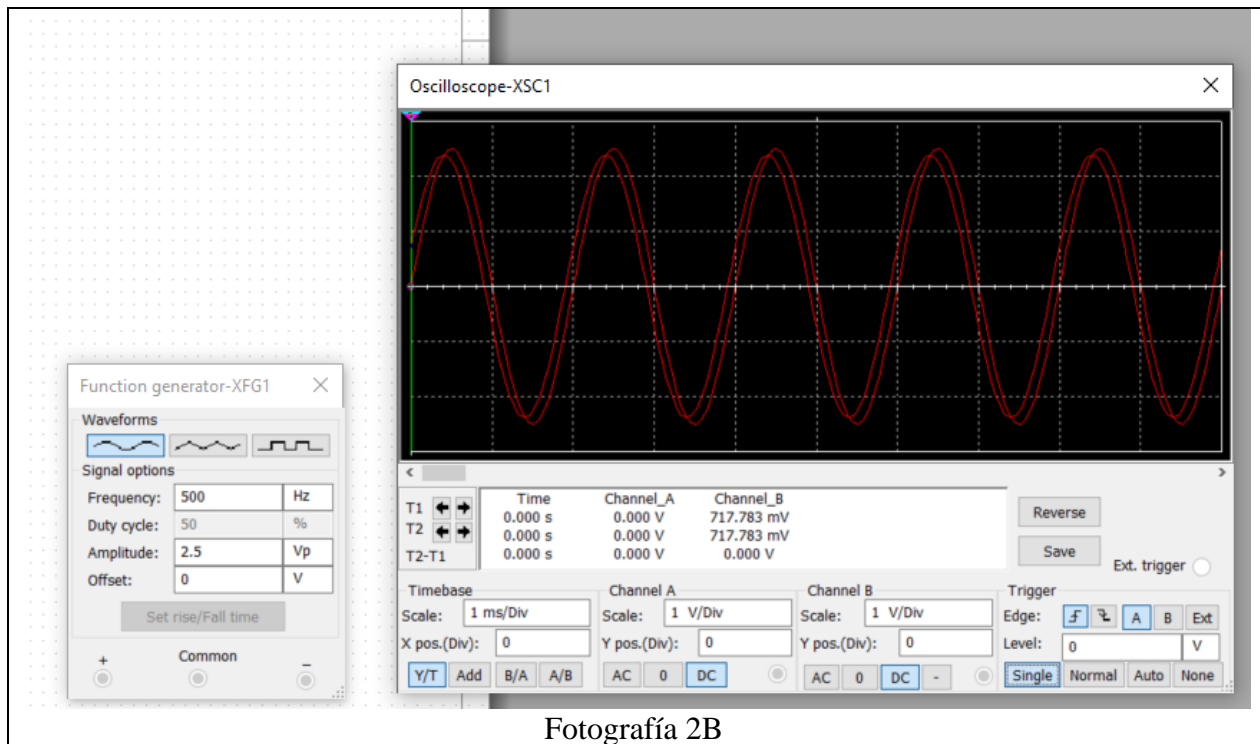


Fotografía 2B

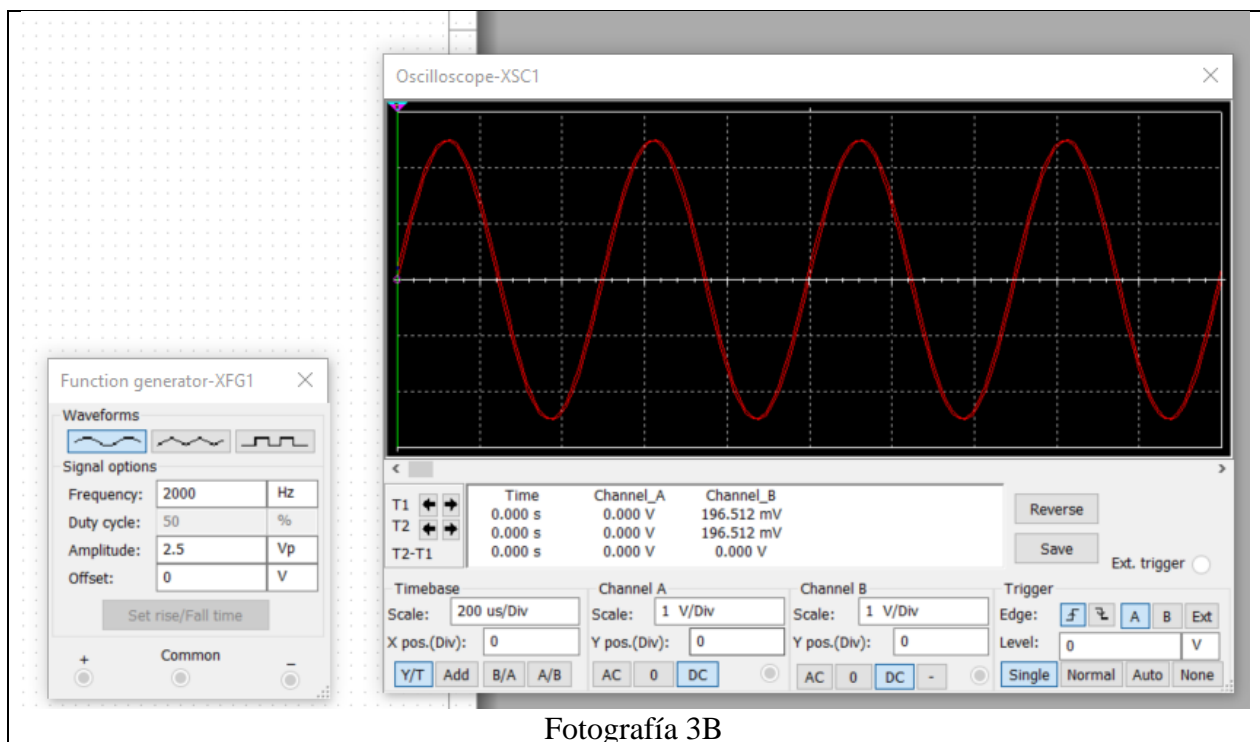



Fotografía 3B

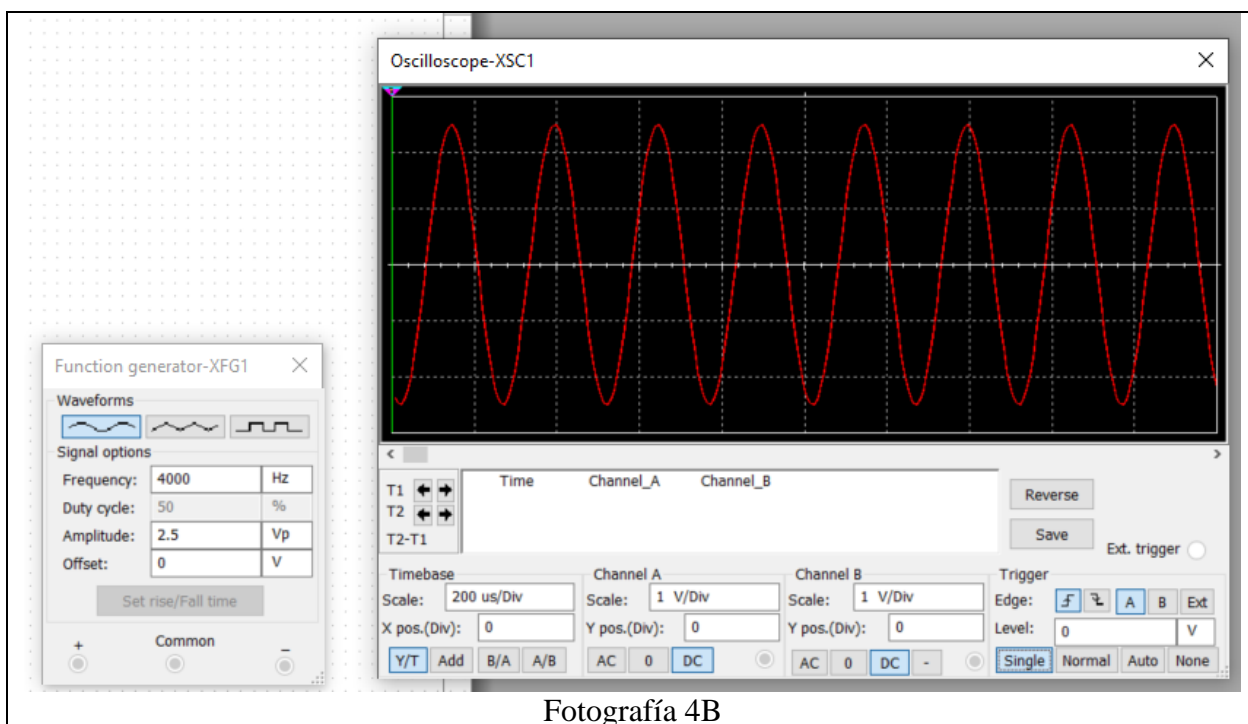


Fotografía 4B

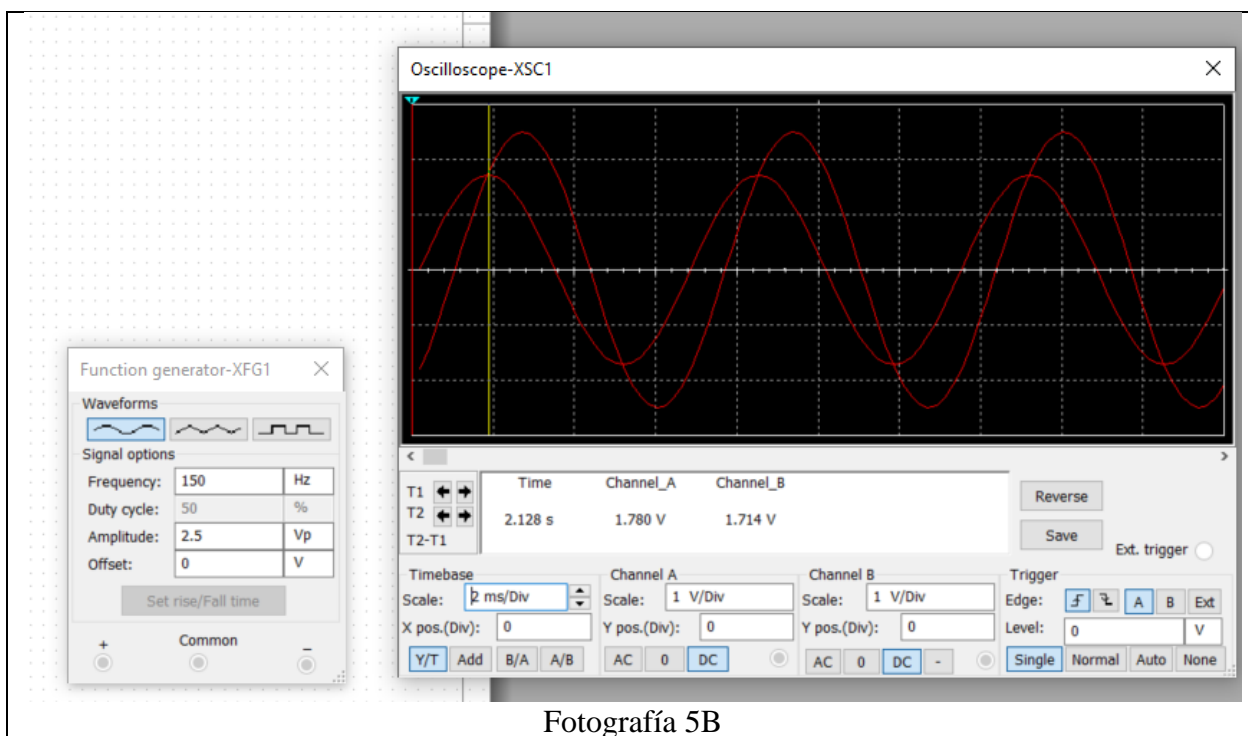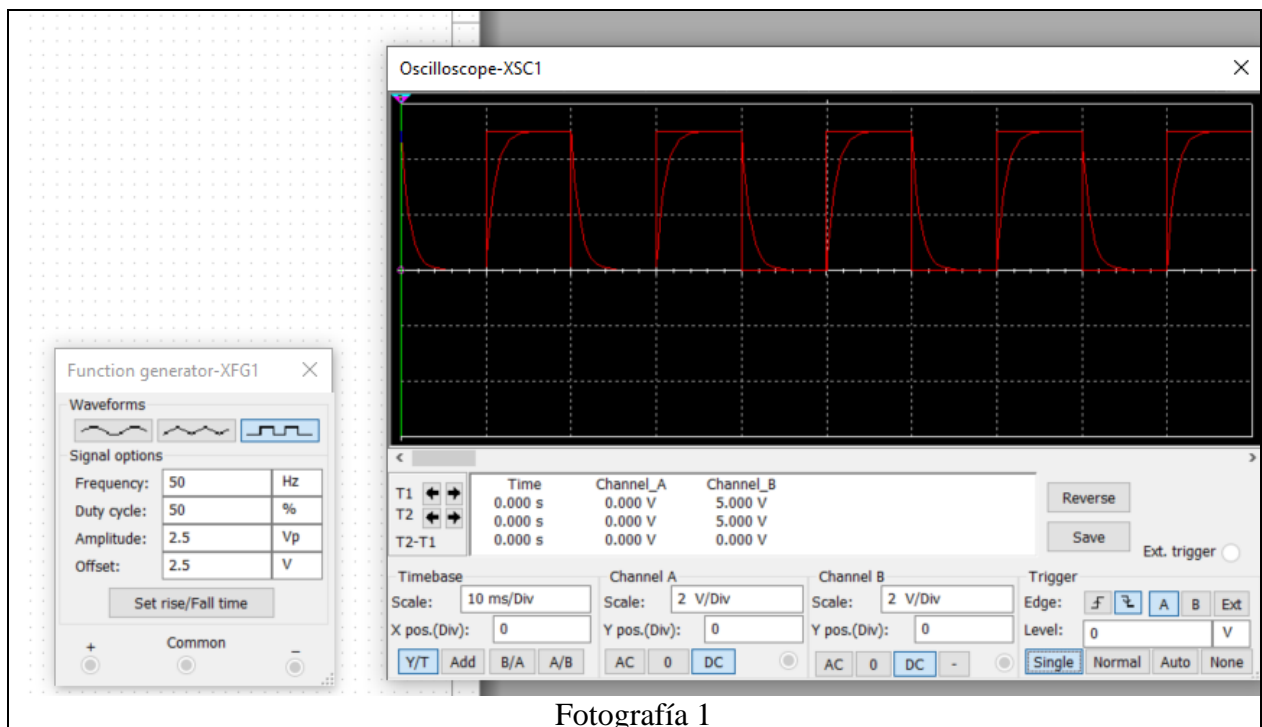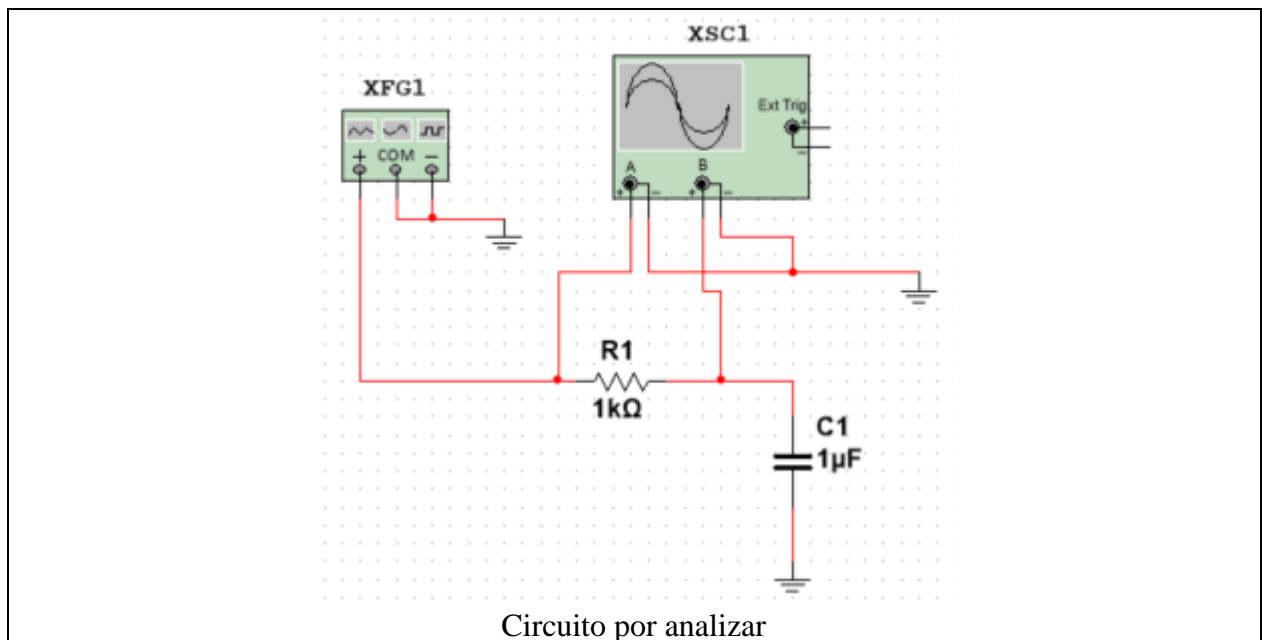


Fotografía 5B


Parte b

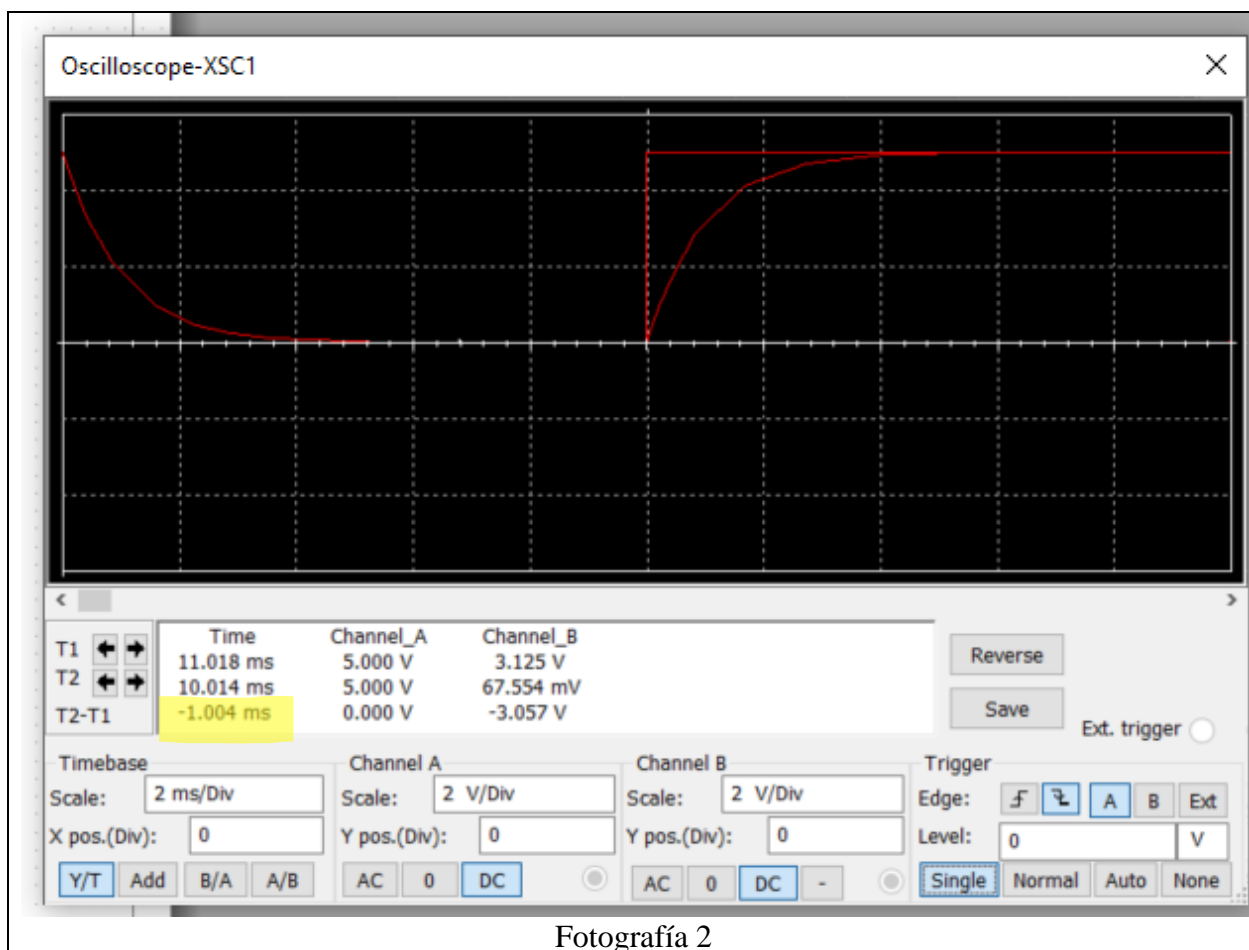


Fotografía 2

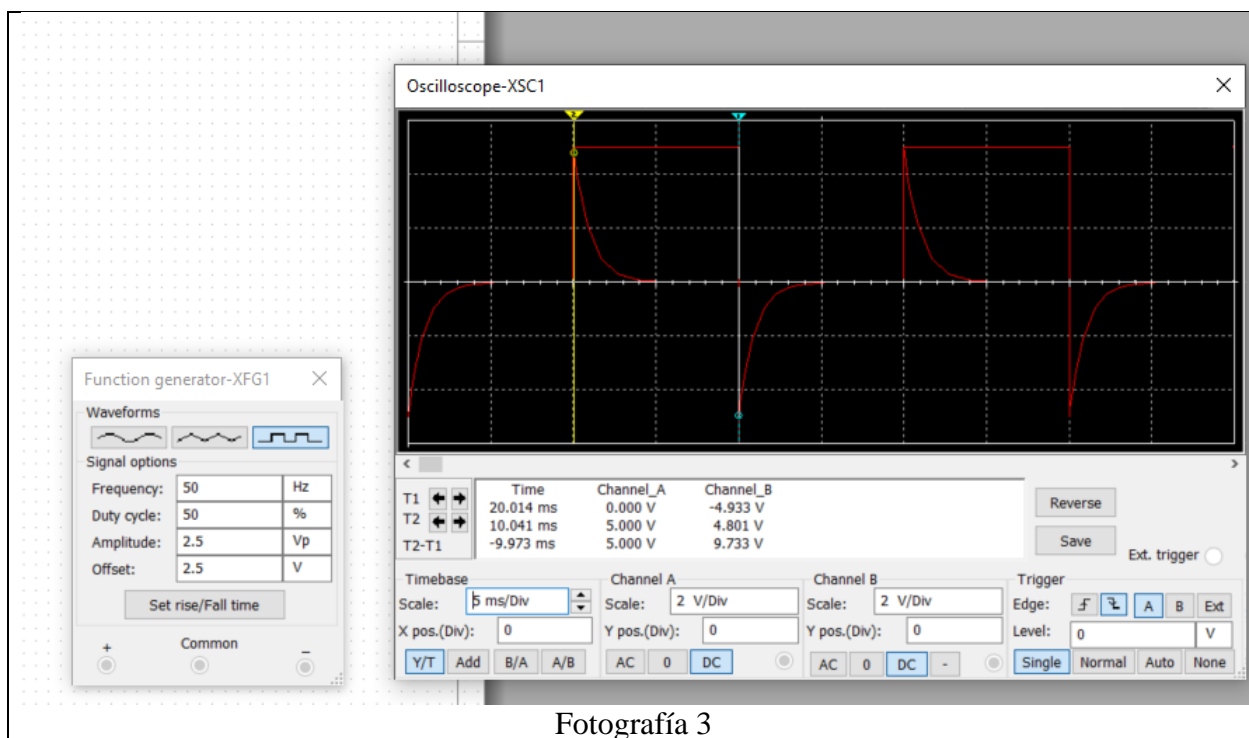


Fotografía 3

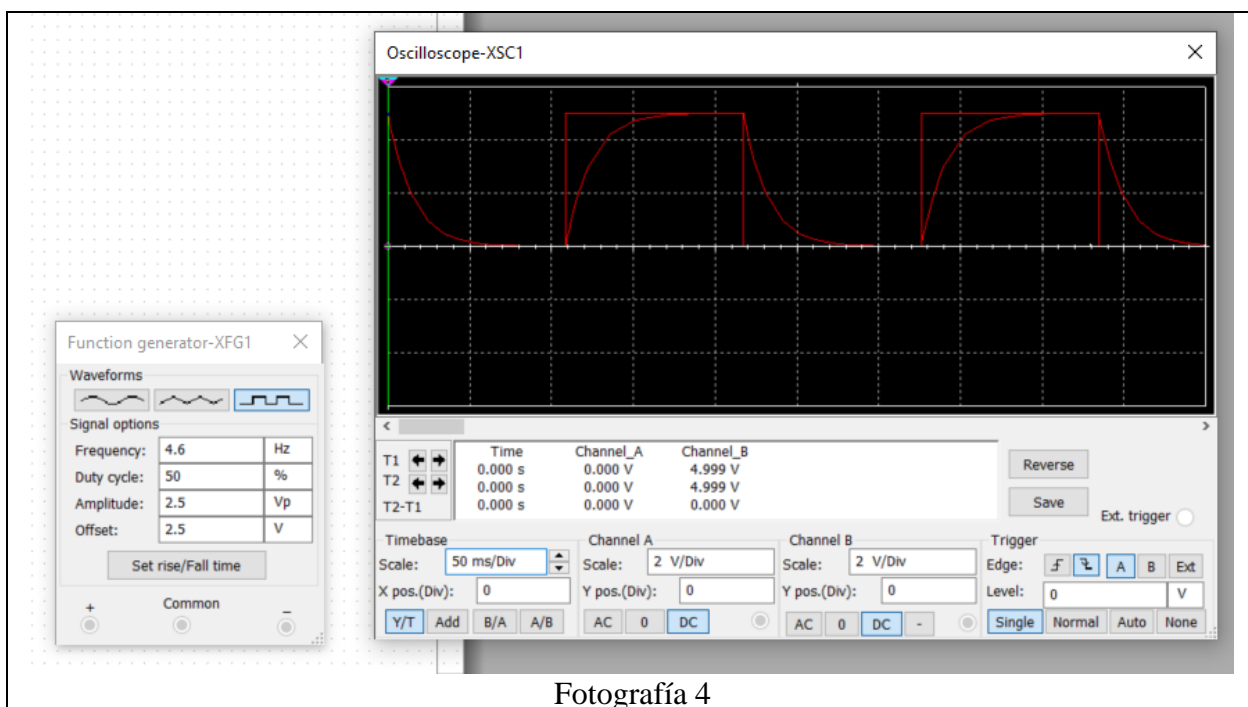

Fotografía 4

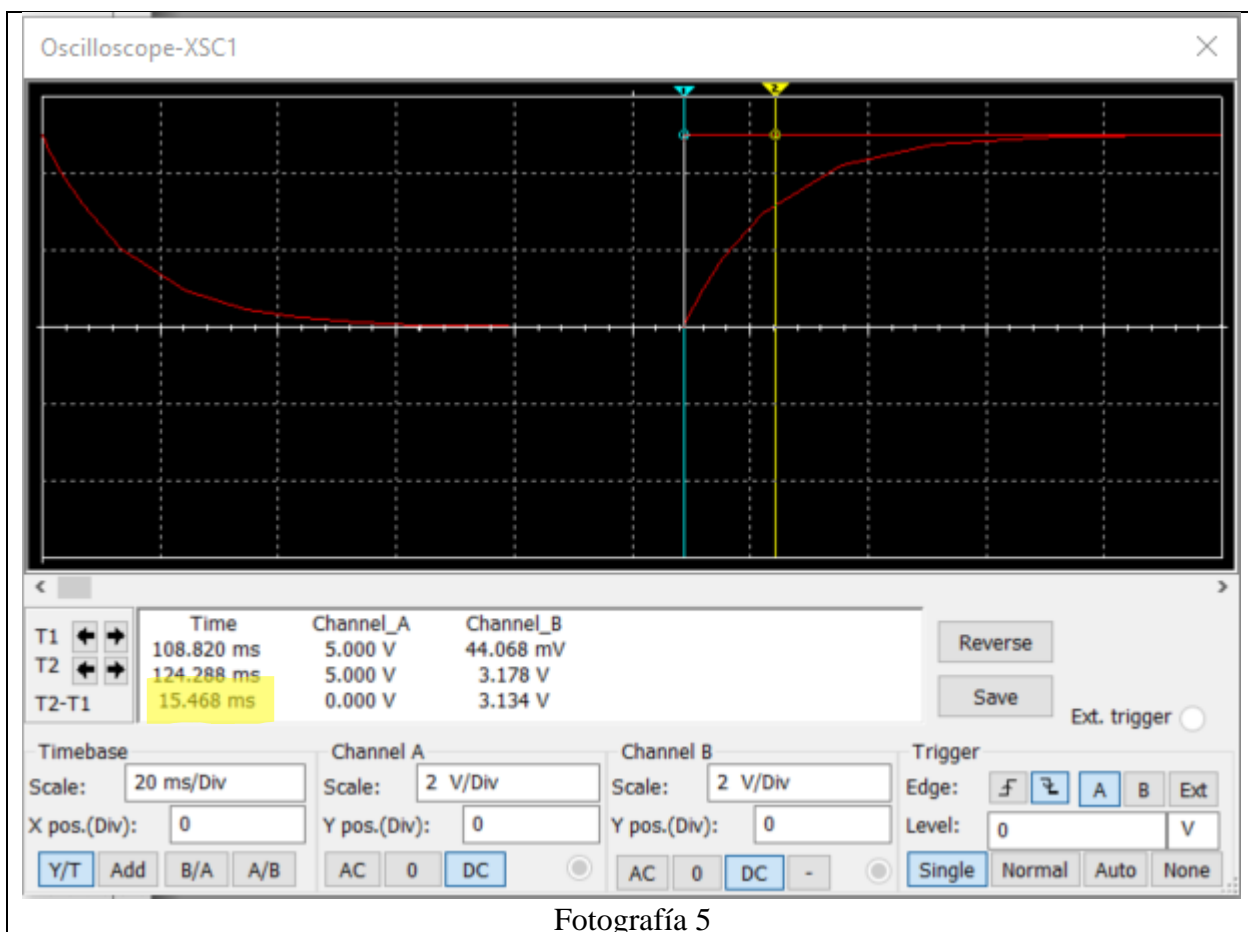

Fotografía 5

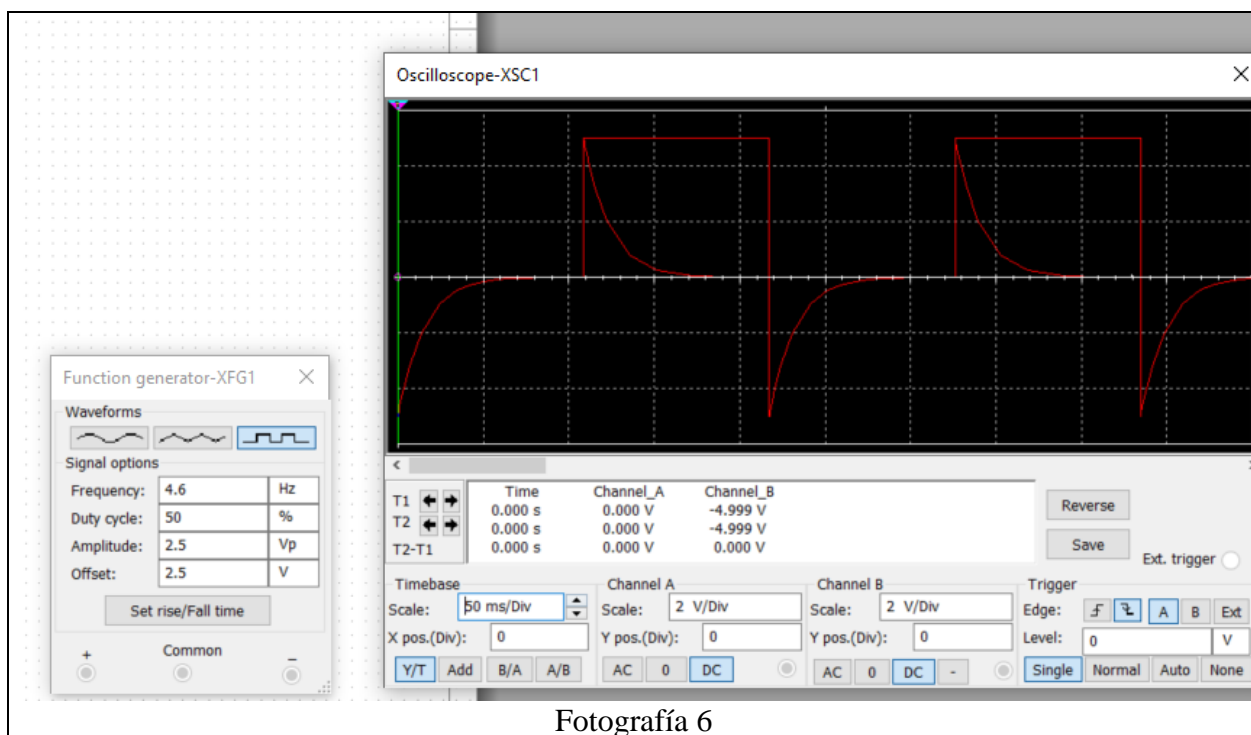

Fotografía 6