

$$V_a = -818.30\text{mV}$$


$$V_d = -1.38\text{V}$$

$$V_b = -7.15\text{V}$$

$$V_e = 3.6\text{V}$$

$$V_c = 2.84\text{V}$$

$$V_g = -5.81\text{V}$$

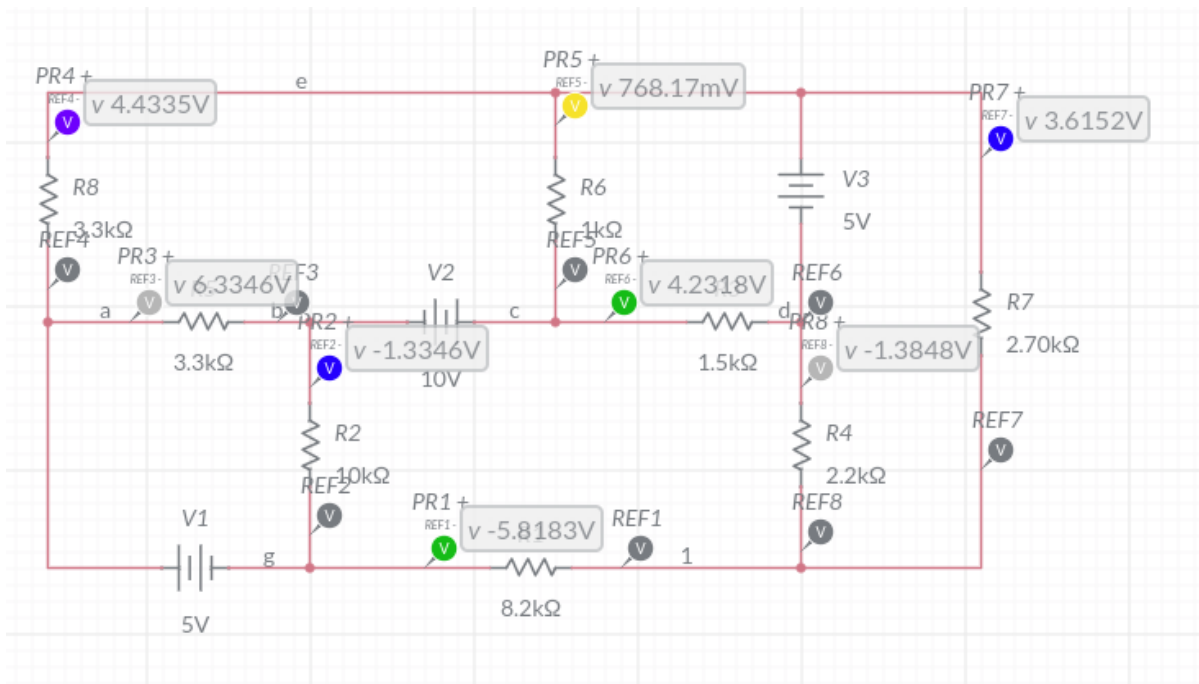

$$V_{R1} = -5.81\text{V}$$

$$V_{R4} = -1.38\text{V}$$


$$V_{R2} = -1.33\text{V}$$

$$V_{R5} = 6.33\text{V}$$

$$V_{R7} = 3.6\text{V}$$

$$V_{R3} = 4.23\text{V}$$

$$V_{R6} = 768\text{mV}$$

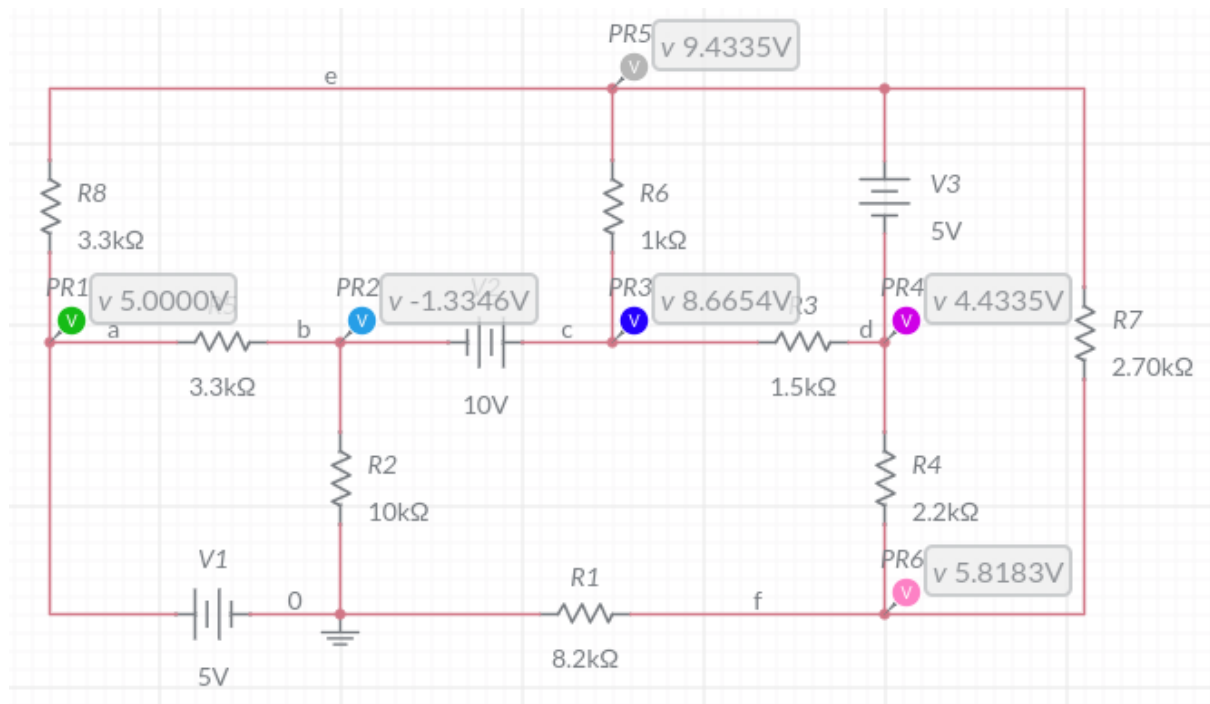

$$V_a = 5\text{V}$$

$$V_d = 4.43\text{V}$$

$$V_b = -1.33\text{V}$$

$$V_e = 9.43\text{V}$$

$$V_c = 8.66\text{V}$$

$$V_f = 5.81\text{V}$$