
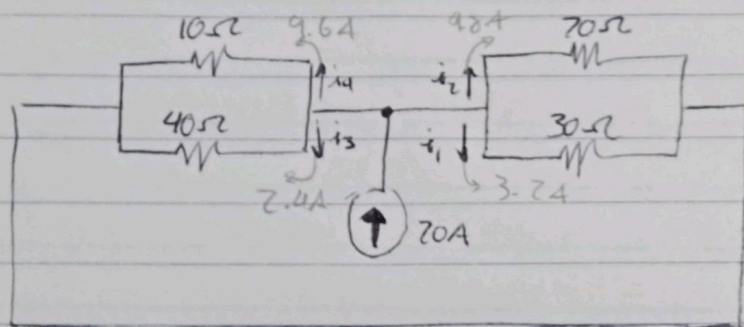


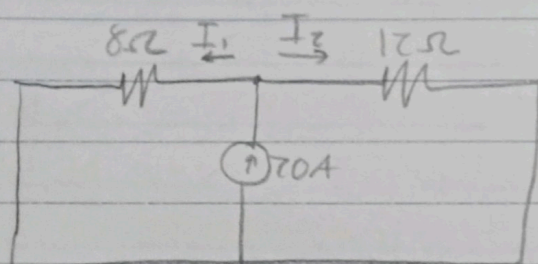1. Encuentre las corrientes  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$  e  $i_4$  en el siguiente circuito




$$10 \parallel 40 = 8$$

$$20 \parallel 30 = 12$$



Por divisi3n de corriente
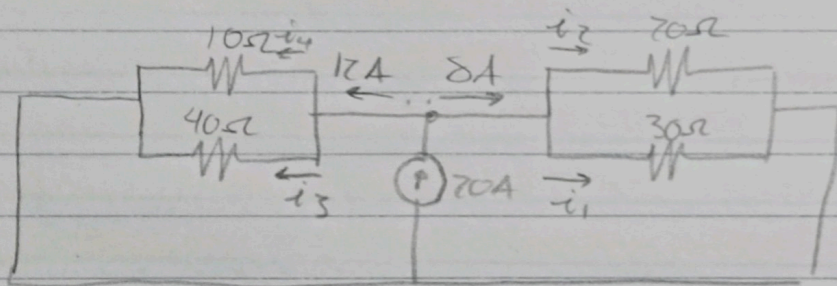
$$I_1 = \frac{(20A)(12)}{8+12} = 12A; I_2 = \frac{(20A)(8)}{8+12} = 8A$$





$$i_1 = \frac{(8A)(20)}{20+30} = 3.7A$$

$$i_3 = \frac{(12A)(10)}{10+40} = 2.4A$$

$$i_2 = \frac{(8A)(30)}{20+30} = 4.8A$$


$$i_4 = \frac{(12A)(40)}{10+40} = 9.6A$$

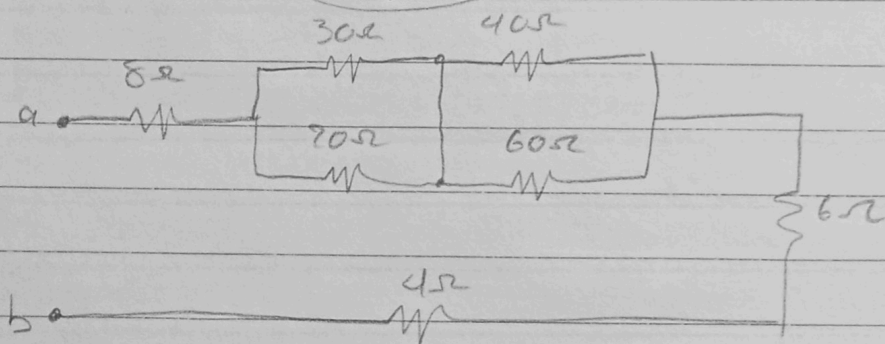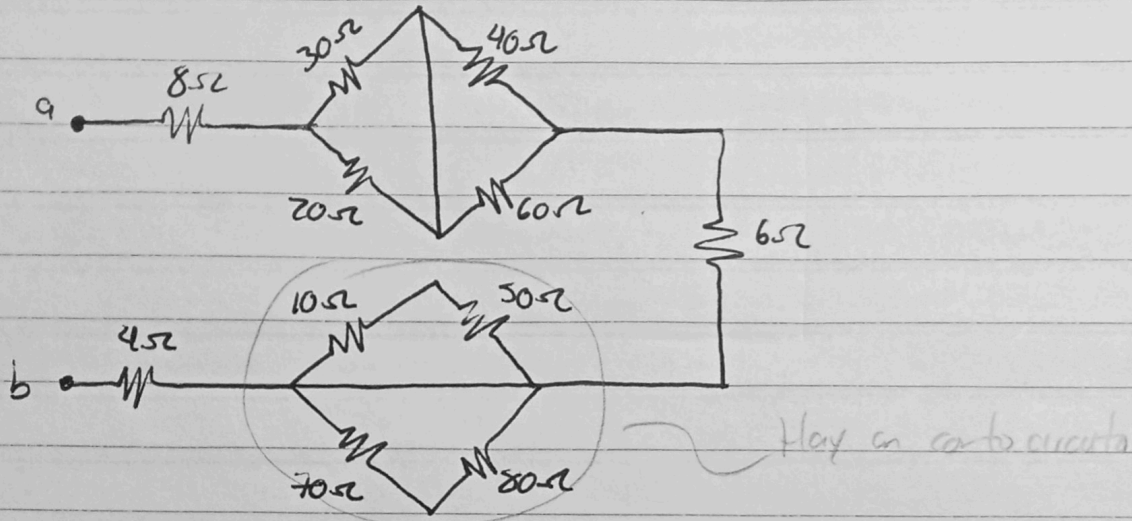2. Encuentra la resistencia equivalente entre las terminales a,b del siguiente circuito



$$30 // 20 = 12\Omega$$


$$40 // 60 = 24\Omega$$

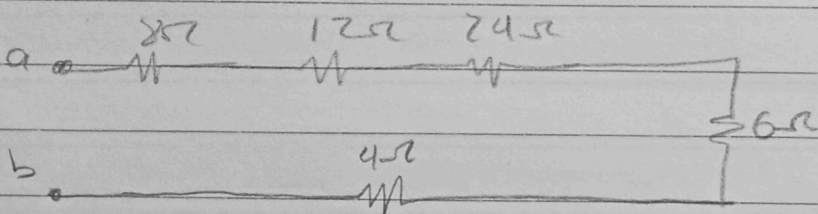


$$R_{ab} = 8 + 12 + 24 + 6 + 4 = 54\Omega$$



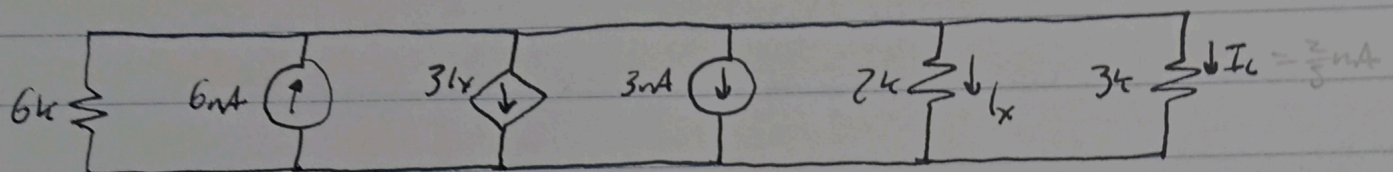3. Determine  $I_L$  en el siguiente circuito.



$$6nA - 3nA - 3I_x$$

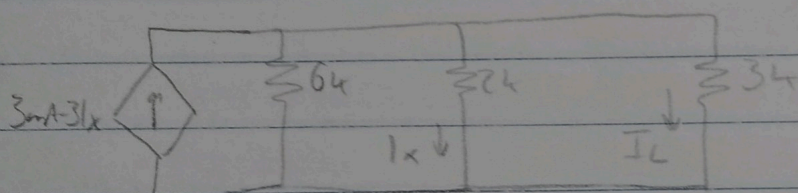


$$R_T = 6k \parallel 2k \parallel 3k = 1k$$

$$\begin{aligned} I_L &= (3nA - 3I_x) \frac{1k}{3k} = 1nA - I_x \\ &= 1nA - \frac{3}{5}nA \\ &= \frac{2}{5}nA \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} I_x &= (3nA - 3I_x) \frac{1k}{2k} \\ 2I_x &= 3nA - 3I_x \\ 2I_x + 3I_x &= 3nA \\ 5I_x &= 3nA \\ I_x &= \frac{3}{5}nA \end{aligned}$$

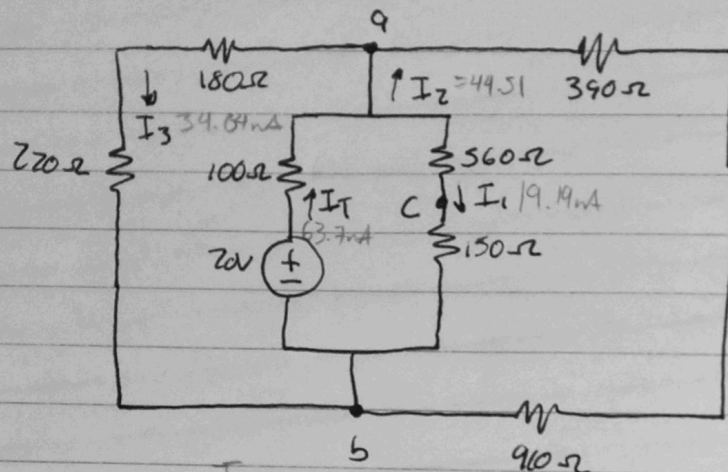4. En el siguiente circuito encuentre:  $R_i$  (resistencia equivalente medida en las terminales de la fuente de 20V),  $I_1, I_2, I_3, I_4, V_{ab}$  (voltage entre los nodos a y b) y  $V_{bc}$



$$\begin{aligned} 270 \rightarrow 180 &= 400 \\ 390 \rightarrow 110 &= 1,300 \\ 560 \rightarrow 150 &= 710 \end{aligned}$$

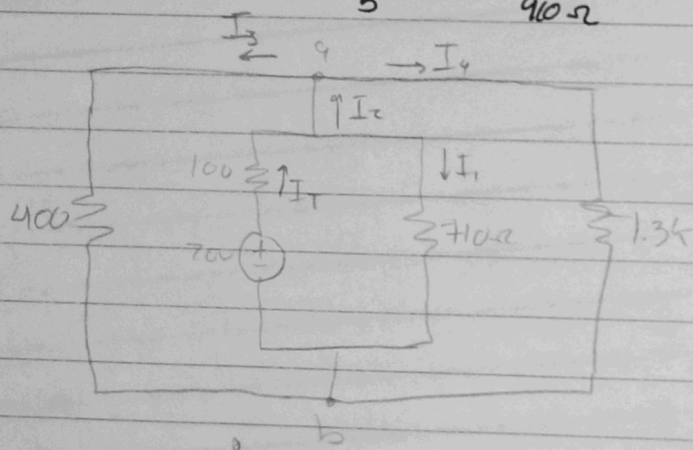
$$\begin{aligned} V_{bc} &= -I_1 \cdot 150 = -19.19 \mu A (150) = -2.87 V \\ V_{ab} &= I_4 (390 + 910) = 10.47 \mu A (1,300) = 13.61 V \end{aligned}$$



$$400 // 1,300 = 305.88$$

$$I_4 = \frac{I_2 (400)}{1,700} = \frac{49.51 \mu A \times 400 \Omega}{1,700} = 10.47 \mu A$$

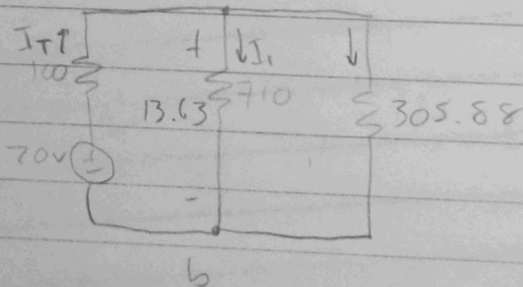
$$I_2 = I_4 + I_3 \Rightarrow I_3 = I_2 - I_4 = 49.51 \mu A - 10.47 \mu A = 39.04 \mu A$$



$$710 // 305.88 = 213.78$$

$$I_1 = \frac{13.63}{710} = 19.19 \mu A$$

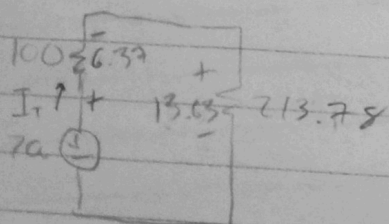
$$I_T = I_2 + I_1 \Rightarrow I_2 = I_T - I_1 = 63.7 \mu A - 19.19 \mu A = 44.51 \mu A$$



$$I_T = \frac{6.37}{100} = 63.7 \mu A$$



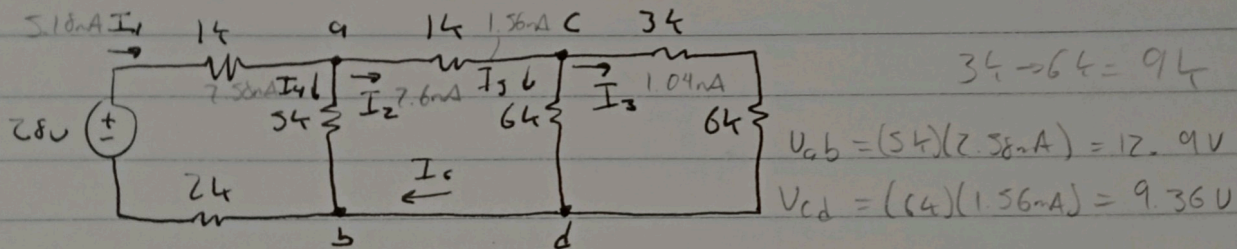
5. Analiza el siguiente circuito y encuentra las corrientes  $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6$  y  $I_c$ , voltajes  $V_{ab}$  y  $V_{cd}$ . Encuentra la potencia en cada elemento.



$$3k \rightarrow 6k = 9k$$

$$V_{ab} = (5k)(2.58mA) = 12.9V$$

$$V_{cd} = (6k)(1.56mA) = 9.36V$$


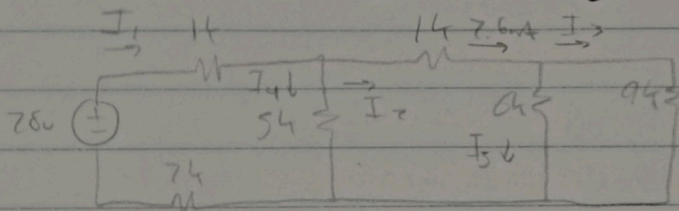


$$6k // 9k = 3.6k$$

$$I_3 = \frac{I_2 \cdot 6k}{6k + 9k} = \frac{2.6mA(6k)}{15k} = 1.04mA$$

$$I_2 = I_5 + I_3 \Rightarrow I_5 = I_2 - I_3 = 1.56mA$$


$$1k \rightarrow 3.6k = 4.6k$$

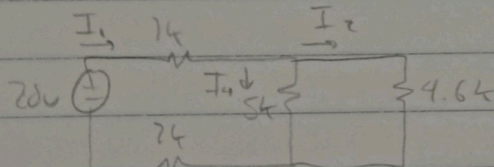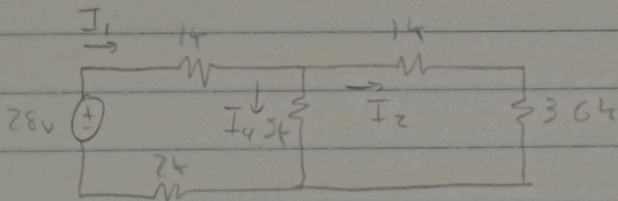


$$5k // 3k = 4.6k$$

$$I_2 = \frac{I_1 \cdot 5k}{9.6k} = \frac{5.18mA(5k)}{9.6k} = 2.6mA$$
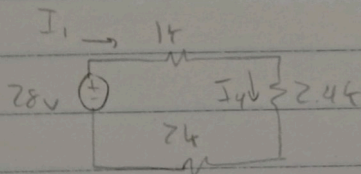
$$I_1 = I_4 + I_2 \Rightarrow I_4 = I_1 - I_2 = 7.58mA$$


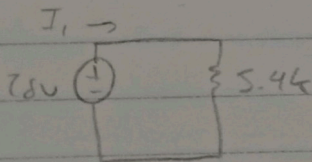
$$1k \rightarrow 2.4k \rightarrow 2k = 5.4k$$



$$I_1 = \frac{28V}{5.4k} = 5.18mA$$